

## RADIOPROPAGACIÓN Y ANTENAS EL72-EL88 SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA (PC2-P3) CICLO 2023-01

SECCIÓN : EL88

PROFESOR : Ing. Alfredo Rodríguez

**DURACIÓN**: 25 Minutos.

NOTA: Utilizar las separatas y las herramientas que considere necesarias

## Alumno (Apellidos y nombre): ......

## **Indicaciones:**

- Publicar el archivo agregando su apellido y nombre
- Tiene 25 minutos para resolver el problema y 05 minutos para publicar la solución en el AV, las respuestas deben ser justificadas.
- Pasada el tiempo del examen se descontará un punto por cada 1 minutos de retraso.
- Publicar a tiempo para evitas los descuentos de los puntos.

## Pregunta 03 (6 Puntos):

Por una línea de Z0 = 250  $\Omega$ , y vf = c/5, con una carga ZL = (150 + i 35)  $\Omega$  viaja una onda de tensión pico V+ = 10 V y frecuencia 10 MHz. Hallar:

- 1. los valores de los máximos de tensión, corriente y de impedancia a lo largo de la línea. (2P)
- 2. Determinar los valores de ROE. (2P)
- 3. Graficar con el apoyo del Excel: |Z(z)| versus  $z/\lambda$ . (2P)